

Aufgabe 1

Modellieren Sie einen **4-Bit-Aufwärtszähler** mit Zählfreigabe (Enable = 1: Zähler inkrementiert; Enable = 0: Zähler hält an) und asynchronem Reset. Verwenden Sie hierzu ein mit VHDL beschriebenes D-Flip-Flop.